Física 2 - Prof. Dr. Nahuel Andrés

Introducción

Circuito RC en serie

Considerar un circuito RC en serie alimentado por una fuente de tensión ε como muestra la Figura (a). Como vimos en clase, la carga en función del tiempo es,

$$q(t) = (q_0 - \varepsilon C) e^{-t/\tau} + \varepsilon C \tag{1}$$

donde q_0 es la carga inicial sobre el capacitor y hemos definido el tiempo característico del capacitor $\tau = RC$. En particular, en clase mostramos que el capacitor se descargará en un tiempo $\tau=RC$, el cual sólo depende de la capacidad C y la resistencia R del circuito.

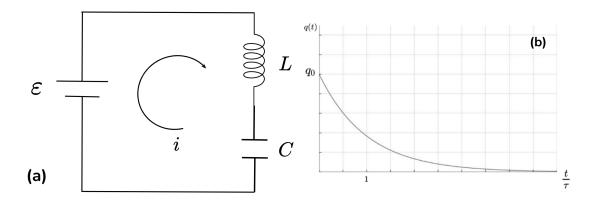


Figure 1: (a) Circuito RC en serie. (b) Carga en función del tiempo.

Experiencia: tiempo de descarga de un capacitor

A un valor de la capacitancia C fija, levantar distintas curvas de la corriente en función del tiempo, i(t), para distintos valores de la resistencia R. Calcular los distintos tiempos de descarga del capacitor τ y comparar con la predicción teórica. Arme el (o los) circuitos que considere necesarios para levantar las curvas necesarias.

Indicaciones generales importantes

- Dedique suficiente tiempo para armar cuidadosamente cada circuito según lo que haya planificado. Un circuito mal armado puede conducir a que se quemen uno o varios de sus elementos, y conduce siempre a resultados experimentales confusos y/o completamente inútiles.
- Antes de conectar la(s) baterías(s) verifique que, por descuido, ninguna resistencia que forme parte del circuito sea nula o de valor excesivamente bajo como para que se queme ya sea ella o cualquier otro componente del circuito. Para verificar los valores mínimos tolerables revise tanto las limitaciones de las baterías y resistencias que emplee como sus cálculos analíticos y/o simulaciones referentes al circuito. Preste atención también a cómo conecta los instrumentos de medición y a sus respectivas limitaciones de escala.

Agradecemos al Dr. Cesar Moreno (Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires) por el material provisto para la generación de este apunte.